




EDA技术

基于Verilog HDL(B)

程序设计 思路速解

@GhostKING学长

 


Part 1

- 零散基础语法
- 数据选择器
- 加法器
- 乘法器
- 奇偶校验模块

Part 2



- 计数器
- 序列检测器
- 移位寄存器
- 3-8译码器

 

EDA技术
基于Verilog HDL(B)

程序设计速解

@GhostKING学长

  


数据选择器

- 二选一数据选择器
 - assign
 - always-if
- 四选一数据选择器
 - assign
 - always-case
 - always-if
- 八选一数据选择器
 - always-case


输入端 | 数据输入

选择端 | 二进制选择

输出端 | 输出

 

Code 1 2选1数据选择器

 

输入端 | 2个数据输入


选择端 | 1位二进制选择

输出端 | 1个输出


设置变量

assign赋值
 
```
module mux2_1(a, b, s, y); //模块名、模块接口名
    input a, b, s;        // 定义输入端口
    output y;             // 定义输出端口
    /* s为0时，选择a输出；
       s为1时，选择b输出。*/
    assign y = (s == 0) ? a : b; //输出信号
endmodule
```



Code 1 2选1数据选择器

 

输入端 | 2个数据输入

选择端 | 1位二进制选择


输出端 | 1个输出

设置变量


always赋值

If语句块
 
```
module mux2_1(a, b, s, y);  
    input a, b, s;  
    output y;  
    reg y; //reg 表示寄存器  
  
    always @(a, b, s)  
    begin  
        if(!s) y = a;  
        else y = b;  
    end  
endmodule
```



Code 2 4选1数据选择器

 

输入端 | 4个数据输入

选择端 | 2位二进制选择


输出端 | 1个输出

```
module mux4_1 (d0,d1,d2,d3,s0,s1,y);
    input d0,d1,d2,d3,s0,s1;
    output y;
    reg y;
    wire [1:0] SEL; //定义网线型变量用于并位s0,s1
    wire d0T, d1T, d2T, d3T; //定义中间变量，用于接收SEL触发d系列口的变化
    assign SEL={s1,s0}; //并位操作
    assign d0T = (SEL==2'D0); //当SEL十进制值为0时它为1，否则为0，下列一致
    assign d1T = (SEL==2'D1);
    assign d2T = (SEL==2'D2);
    assign d3T = (SEL==2'D3);
    assign y = (d0&d0T) | (d1&d1T) | (d2&d2T) | (d3&d3T)
    //d系列端口都有信号，所以与dT系列端口相与，
    //四个逻辑信号再相或，实现选择
endmodule
```


设置变量

assign赋值

核心：利用网线型变量存储遍历值

 

Code 2 4选1数据选择器

 

输入端 | 4个数据输入

选择端 | 2位二进制选择


输出端 | 1个输出

设置变量


always赋值

case语句块

```
module mux4_1 (d0,d1,d2,d3,a0,a1,y);  
    //定义模块和端口变量  
    input d0,d1,d2,d3,a0,a1; //定义输入端  
    output y; //定义输出端  
    reg y; //定义寄存器存储结果  
    always@( d0,d1,d2,d3,a0,a1)  
        //载入发生信号变化的端口  
        begin  
            case({a1,a0})  
                2'b00 : y<=d0;  
                2'b01 : y<=d1;  
                2'b10 : y<=d2;  
                2'b11 : y<=d3;  
                default : y<=d0; //可以不写，默认位  
            endcase  
        end  
endmodule
```

 

Code 2 4选1数据选择器

 

输入端 | 4个数据输入

选择端 | 2位二进制选择


输出端 | 1个输出

```
module mux4_1 (d0,d1,d2,d3,a0,a1,y); //定义模块和端口变量
    input d0,d1,d2,d3,a0,a1; //定义输入端
    output y; //定义输出端
    reg y; //定义寄存器存储结果
    always@(d0,d1,d2,d3,a0,a1)
    // 也可以用并位简化, 就不需要if嵌套, 与C语言相同
    if(!s0)
    begin
        if(!s1)
            y <= d0;
        else
            y <= d1;
    end
    else begin
        if(!s1)
            y <= d3;
        else
            y <= d4;
    end
end
endmodule
```

设置变量

always赋值

If语句块

 

Code 3 8选1数据选择器

输入端 | 8个数据输入

选择端 | 3位二进制选择



输出端 | 1个输出

```
module Eighth_Select(out,in0,in1,in2,in3,in4,in5,in6,in7,sel);
    output out;
    input in0,in1,in2,in3,in4,in5,in6,in7;
    input[2:0] sel;
    reg out;
    always @(in0,in1,in2, in3 ,in4 , in5 , in6 , in7, sel)
        case(sel) //根据sel的不同进行选择
            3'b000: out=in0;
            3'b001: out=in1;
            3'b010: out=in2;
            3'b011: out=in3;
            3'b100: out=in4;
            3'b101: out=in5;
            3'b110: out=in6;
            3'b111: out=in7;
            default: out=1'bx;
        endcase
endmodule
```

设置变量

always赋值

case语句块

  


加法器

- 半加器
- 全加器
 - 非例化
 - 半加器例化
- 八位二进制加法器
 - 非例化的全加器例化
 - 非例化
 - 四位二进制加法器

加数 | 数据输入

结果 | 相加结果

进位 | 进位输入/进位输出

 

Code 1 半加器(1位二进制加法器)

 


图 3-3 半加器的仿真功能波形图

加数 | 两加数A, B


结果 | 相加结果S0

进位 | 进位输出C0


设置变量

assign赋值
 
```
module half_adder(a,b,S0,C0);  
//注意这个模块名，后面例化要用  
    input a,b;  
    output S0,C0;  
    assign S0=A^B; //异或运算  
    assign C0=A&B;  
endmodule
```



Code 2 全加器(非例化)

 

加数 | 两加数A, B


结果 | 相加结果S0

进位 | 进位输入Cin / 进位输出C0


设置变量

always赋值

```
module full_adder(  
    input a,b,cin,  
    output reg cout,sum );  
reg s1,s2,s3; //最后用于判断是否有进位输出  
always @(a,b,cin)  
begin  
    sum=(a^b)^cin;//本位和输出表达式  
    s1=a&cin;  
    s2=b&cin;  
    s3=a&b;  
    cout=(s1|s2)|s3;//高位进位输出表达式  
end  
endmodule
```

 


Code 2 全加器(半加器例化)

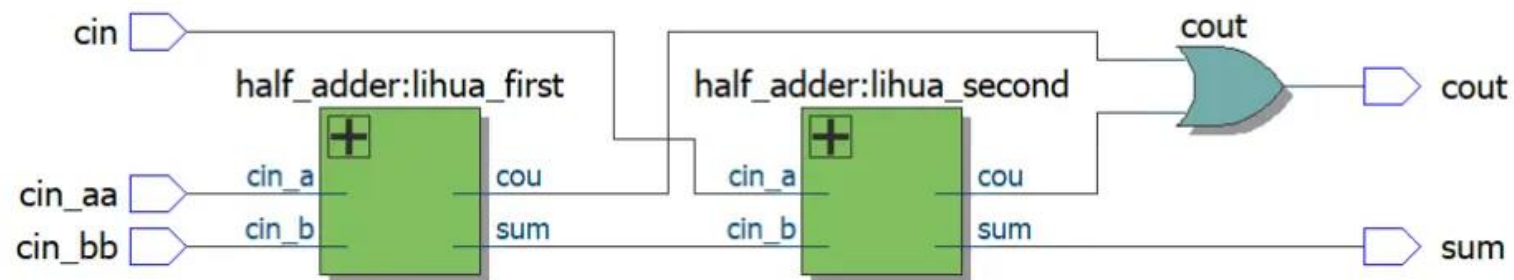


加数 | 两加数A, B

结果 | 相加结果S0

进位 | 进位输入Cin / 进位输出C0

 

Code 2 全加器(半加器例化)

 

```
module full_adder(ainF,binF,cin,cout,sum);
```

```
    input ainF,binF,cin;
```

```
    output cout,sum;
```

```
    reg cout,sum;
```

```
//定义网线型变量
```

```
    wire first_cout, second_cout; //两个半加器的进位输出
```

```
    wire first_sum; //第一个半加器的求和输出
```

//调用半加器例化模块，端口配对

```
half_adder first_adder(
```

```
    .a(ainF),
```

```
    .b(binF),
```

```
    .C0(first_cout),
```

```
    .S0(first_sum) );
```

```
half_adder second_adder(
```

```
    .a(cin),
```


```
    .b(first_sum),
```

```
    .C0(second_cout),
```

```
    .S0(sum) );
```

```
assign cout = (first_cout | second_cout);
```

```
endmodule
```

 


Code 3 八位加法器(非例化全加器例化)

加数 | 两加数A, B

结果 | 相加结果S0

进位 | 进位输入Cin / 进位输出C0

```
module adder_8bit(a,b,cin,sum,cout);  
    input[7:0] a,b; //定义8位的输入数  
    input cin;  
    output[7:0] sum;  
    output cout;  
    wire c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7;  
    //每一位依次经过了全加器的进位输出  
  
    full_adder u1(a[0],b[0],cin, c1,sum[0]);  
    //第一位的cin为当前的进位输入  
    full_adder u2(a[1],b[1],c1,c2,sum[1]);  
    //前一位的进位输出作为后一位的进位输入  
    full_adder u3(a[2],b[2],c2,c3,sum[2]);  
    full_adder u4(a[3],b[3],c3,c4,sum[3]);  
    full_adder u5(a[4],b[4],c4,c5,sum[4]);  
    full_adder u6(a[5],b[5],c5,c6,sum[5]);  
    full_adder u7(a[6],b[6],c6,c7,sum[6]);  
    full_adder u8(a[7],b[7],c7,cout,sum[7]);  
    //最终的进位输出为当前进位输入  
  
endmodule
```

 


Code 3 八位加法器(非例化)

加数 | 两加数A, B

结果 | 相加结果S0

进位 | 进位输入Cin / 进位输出C0

```
Module Adder_8bit (A, B, Cin, C0, Out)
    output[7:0] Out;
    output C0;
    input[7:0] A, B;
    input Cin;
    wire[8:0] DATA;
    //定义中间变量存储结果值
    assign DATA = A + B + Cin;
    assign C0 = DATA[8];
    assign Out = DATA[7:0];
endmodule
```


 
Code 4 四位加法器(非例化全加器例化)

加数 | 两加数A, B

结果 | 相加结果S0

进位 | 进位输入Cin / 进位输出C0

```
module adder_4bit(a,b,cin,sum,cout);  
    input[3:0] a,b; //定义4位的输入数  
    input cin;  
    output[3:0] sum;  
    output cout;  
    wire c1,c2,c3; //每一位依次经过了全加器的进位输出  
  
    full_adder u1(a[0],b[0],cin, c1,sum[0]);  
    //第一位的cin为当前的进位输入  
    full_adder u2(a[1],b[1],c1,c2,sum[1]);  
    //前一位的进位输出作为后一位的进位输入  
    full_adder u3(a[2],b[2],c2,c3,sum[2]);  
    full_adder u4(a[3],b[3],c3,cout,sum[3]);  
    //最终的进位输出为当前进位输入  
endmodule
```

  


乘法器

- 4位乘法器
 - for增值法
 - for减值法
- 2位乘法器

乘数 | 两数相乘

乘积 | 运算结果

循环 | 循环位移

 

Code 1 4位乘法器(for增值)

1001*1011

```
  1001
* 1011
-----
  1001
 1001
 0000
1001
-----
1100011
```

设A为被乘数,
B为乘数

$A = A_4 A_3 A_2 A_1$

$B = B_4 B_3 B_2 B_1$


R为乘积

R既是部分积也是
最终乘积, 循环中
是部分积, 循环结
束是最终乘积。

乘数 | 两数相乘

乘积 | 运算结果

循环 | 循环位移

 

module MULT4B(R,A,B); //4位乘法器
parameter S = 4; //参数定义关键词parameter
(将常数用字符表示称为参数)

input [S:1] A,B; //乘数
output [2*S:1] R; //乘积
integer i; //i为循环变量
reg [2*S:1] R;
always @ (A,B)

begin

R = 0;

for(i=1;i<=S;i=i+1) //循环4次


if(B[i]) R = R + (A<<(i-1));

//被乘数左移, 与部分积相加

else R = R;

end

endmodule

 


Code 1 4位乘法器(for减值)

乘数 | 两数相乘

乘积 | 运算结果

循环 | 循环位移

```
module MULT4B(R,A,B);
parameter S = 4;
input [S:1] A,B;
output [2*S:1] R;
reg [2*S:1] TA,R;//TA为A的2S位扩展
reg [S:1] TB,TC;
always @ (A , B)
begin
    R = 0;
    TA = {{S{1'b0}},A};//将A扩展成2S位
    TB = B;
    TC=S //换成integer i=4也行
    for(TC=S; TC>0 ; TC=TC-1)
    begin
        if(TB[1]) R = R + TA;
        //如果乘数右移后的最低位为1
        else R = R;
        TA = TA << 1;//被乘数左移
        TB = TB >> 1;//乘数右移
    end
end
end
endmodule
```

 


Code 2 2位乘法器(for增值)

乘数 | 两数相乘

乘积 | 运算结果

循环 | 循环位移

 
```
module MULT2B(R,A,B); //2位乘法器
parameter S = 2; //参数定义关键词parameter
    (将常数用字符表示称为参数)
input [S:1] A,B; //乘数
output [2*S:1] R; //乘积
integer i; //i为循环变量
reg [2*S:1] R;
always @ (A,B)
    begin
        R = 0;
        for(i=1;i<=S;i=i+1) //循环2次
            if(B[i]) R = R + (A<<(i-1));
        //被乘数左移，与部分积相加
        else R = R;
    end
endmodule
```



程序设计速解(上)

@GhostKING学长


EDA技术
基于Verilog HDL(B)

 

奇偶校验模块

数据输入 | 数据按位异或

校验输出 | 1输出奇校验，0输出偶校验


 


```
module odd_sel(  
    input [31:0] bus,  
    input sel,  
    output check  
);
```

```
/* 若没有说是几位的  
input [width-1:0] bus;  
parameter width = 8; //设置位数  
*/
```

```
wire odd;  
assign odd = ^bus;  
assign check = sel?odd:~odd;
```

```
endmodule
```

  

计数器


- 十进制计数器
 - 无使能同步清零
 - 使能同步清零
 - 使能可预置异步清零
- 60进制计数器
 - 例化
 - 非例化
- 100进制计数器
 - 例化
 - 999计数器

时钟域 | 时钟信号/时钟复位

预置域 | 预置数据

输出端 | 输出/进位标识

控制端 | 使能/数据控制

 

Code 1 10进制计数器(无使能同步)

设置变量

always赋值


If语句块

RST 复位

4'd9 满值

q+1 增加
 
```
module CNT10(clk,rst,q,cout);
input clk,rst;
output cout;
output [3:0] q; //一枚十进制数需要4个位宽(9为1001)
reg [3:0] q;
always@(posedge clk) //上升沿触发，下降沿为negedge
begin
    if(!rst)
        q <= 0;
    else if(q >= 4'd9)
        q <= 0;
    else
        q <= q + 1;
end
assign cout = (q == 4'd9 )? 1'b1: 1'b0; //判断该位是否有进位
endmodule
```



Code 1 10进制计数器(使能同步)

设置变量

always赋值

If语句块


CLR 复位

EN 使能

4'd9 满值

q+1 增加
 
```
module CNT10(clk, clr, en, q, cout);  
//CLR是芯片的复位输入，同RES  
input clk,clr,en;  
output cout;  
output[3:0] q;  
reg[3:0] q;  
always@(posedge clk)  
begin  
    if(clr) q <= 0;  
    else if (en)  
        begin  
            if(q == 4'd9) q <= 0;  
            else q <= q + 1;  
        end  
    end  
    assign cout = (q == 4'd9 )? 1'b1: 1'b0;  
endmodule
```



Code 1 10进制计数器(使能预置异步)

设置变量

always赋值

If语句块


RST 复位

EN 使能

DAT 预置

4'd9 满值

a+1 增加

 

always赋值

If语句块

RST 复位


EN 使能

DATA 预置

4'd9 满值

q+1 增加

```
module CNT10 (CLK, RST, EN, LOAD, COUT, DOUT, DATA);
    input CLK, EN, RST, LOAD; //时钟, 时钟使能, 复位, 数据加载控制信号
    input [3: 0] DATA;        //4位并行加载数据
    output [3: 0] DOUT;        //4位计数输出
    output COUT; //进位
    reg [3: 0] Q1; //计数数值
    reg COUT;
    assign DOUT=Q1; //将内部寄存器的计数结果输出至DOUT
    always @ (posedge CLK , negedge RST) //时序过程
    begin
        if (!RST) Q1<=0; //RST=0时, 对内部寄存器单元异步清0, 看题
        else if (EN)
        begin //同步使能EN=1, 则允许加载或计数
            if (!LOAD) Q1<=DATA; //当LOAD=0,向内部寄存器加载数据
            else if (Q1<9) Q1<=Q1+1; //当Q1小于9时, 允许累加
            else Q1<=4'b0000;
        end //否则一个时钟后清0返回初值
    end
    assign COUT = (q == 4'd9 )? 1'b1: 1'b0;
endmodule
```

 

设置变量

always赋值

If语句块

RST 复位

4'd9 满值

a+1 增加

设置变量

always赋值

If语句块

CLR 复位

EN 使能

4'd9 满值

a+1 增加

设置变量

always赋值

If语句块


RST 复位

EN 使能

DAT 预置

4'd9 满值

a+1 增加

 

Code 2 60进制计数器(例化)

```
module CNT60(clk, clr, en, q1, q0, cout);
```

```
    input clk;
```

```
    input clr;
```

```
    input en;
```

```
    output[3:0] q1; //高四位, 十位
```

```
    output[3:0] q0; //低四位, 个位
```

```
    output cout;
```

```
    wire net1, net2, net3; //1是个位的进位, 2是1的非, 3是十位的进位
```


```
    CNT10 U1(.clk(clk), .clr(clr), .en(en), .q(q0), .cout(net1));
```


```
    not U2(net2, net1); //非门 (输出, 输入)
```

```
    CNT6 U3(.clk(net2), .clr(clr), .en(en), .q(q1), .cout(net3));
```

```
    and U4(cout, net1, net3); //与门
```

```
endmodule
```

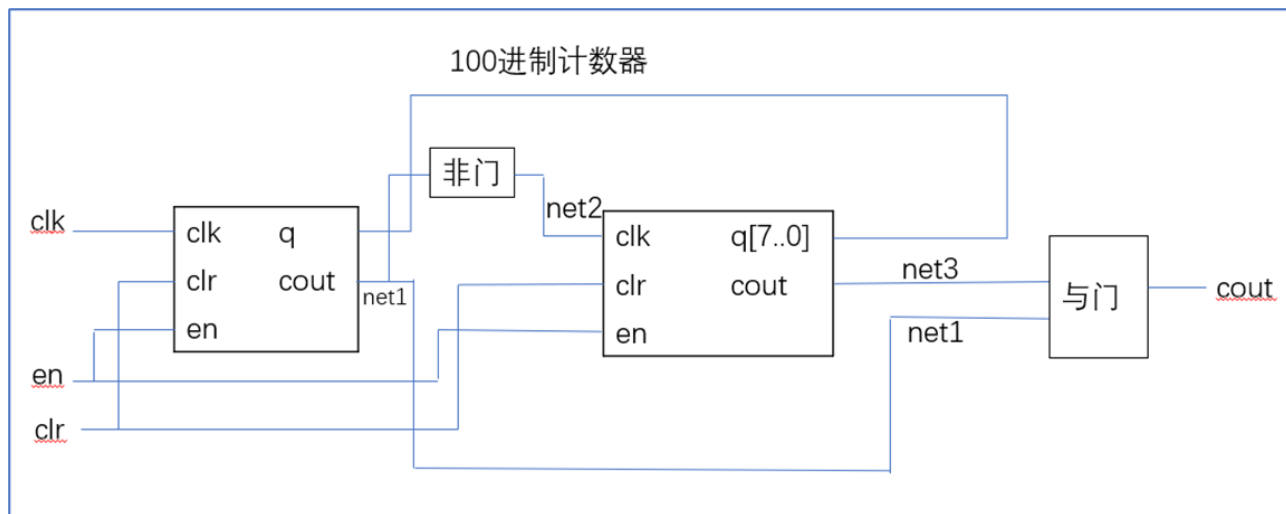

 

Code 2 60进制计数器(使能异步非例化)

设置变量

always赋值

If语句块


RES 复位

EN 使能

6'd59 满值

q+1 增加

 
```
always @(posedge in_clk, negedge rest)
begin
    if(!rest)//异步清零
    begin
        out_munb <= 6'b0;
    end
else
    begin
        if(in_en)
        begin
            if(out_munb== 6'd59)
            begin
                out_munb <= 6'b0;
            end
            else
            begin
                out_munb <= out_munb + 6'b1;
            end
        end
    end
end
endmodule
```



Code 2 60进制计数器(使能异步非例化)


```
module counter60(in_en,in_clk,rest,out_munb);
input in_clk;//输入时钟
input rest;//清零
input in_en;//使能计数
output [5:0] out_munb;//输出计数
reg [5:0] out_munb;
always @(posedge in_clk,negedge rest)
begin
    if(!rest)//异步清零
    begin
        out_munb <= 6'b0;
    end
end
```


```
else
begin
    if(in_en)
    begin
        if(out_munb== 6'd59)
        begin
            out_munb <= 6'b0;
        end
        else
        begin
            out_munb <= out_munb + 6'b1;
        end
    end
end
end
endmodule
```

 Code 3 100进制计数器(例化)


```
module CNT100(clk, clr, en, q1, q0, cout);  
input clk;  
input clr;  
input en;  
output[3:0] q1; //高四位, 十位  
output[3:0] q0; //低四位, 个位  
output cout;  
wire net1, net2, net3; //1是个位的进位, 2是1的非, 3是十位的进位  
CNT10 U1(.clk(clk), .clr(clr), .en(en), .q(q0), .cout(net1));  
not U2(net2, net1); //非门 (输出, 输入)  
//这里默认低电平触发clk, 所以要用非门, 否则直接连接, net2就是q0  
CNT10 U3(.clk(net2), .clr(clr), .en(en), .q(q1), .cout(net3));  
and U4(cout, net1, net3); //与门 (输出, 输入, 输入...)  
endmodule
```




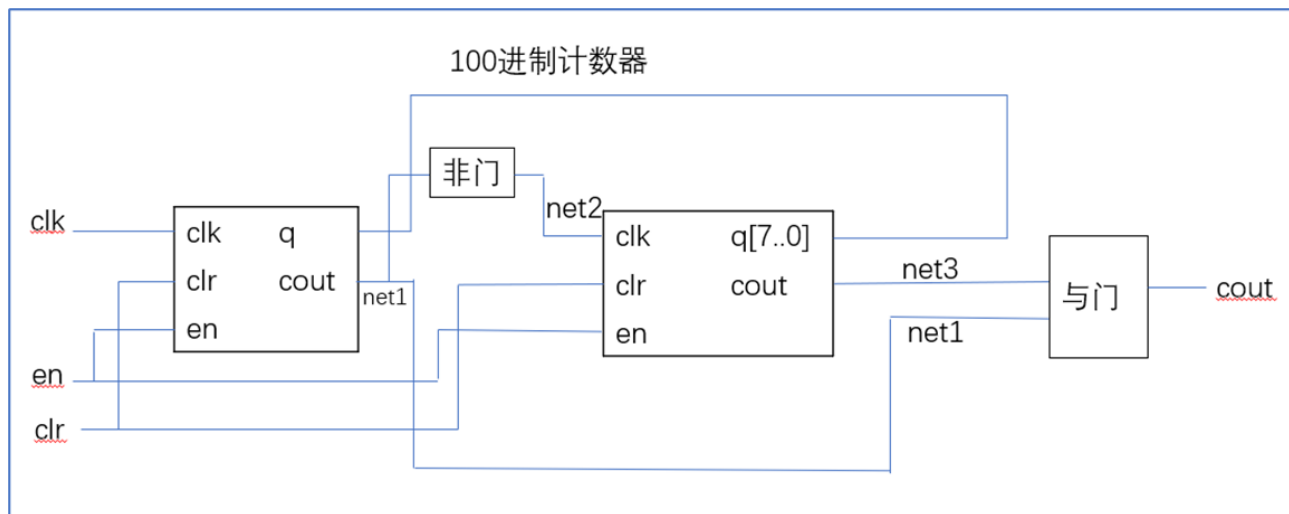

 Code 4 999(1000)进制计数器(例化)

```
module CNT1000(clk, clr, en, q2,q1, q0, cout);
input clk;
input clr;
input en;
output[3:0] q2; //百位
output[3:0] q1; //十位
output[3:0] q0; //个位
output cout;
wire net1, net2, net3,net4,net5;
//1是个位的进位, 2是1的非, 3是十位的进位, 4是2的非, 5是百的进位
CNT10 U1(.clk(clk), .clr(clr), .en(en), .q(q0), .cout(net1));
not U2(net2, net1); //非门 (输出, 输入)
//这里默认低电平触发clk, 所以要用非门, 否则直接连接, net2就是q0
CNT10 U3(.clk(net2), .clr(clr), .en(en), .q(q1), .cout(net3));
not U4(net4, net2);
CNT10 U5(.clk(net4), .clr(clr), .en(en) .q(q2), .cout(net5));
and(cout,net1,net3,net5); //与门 (输出, 输入, 输入...)
endmodule
```

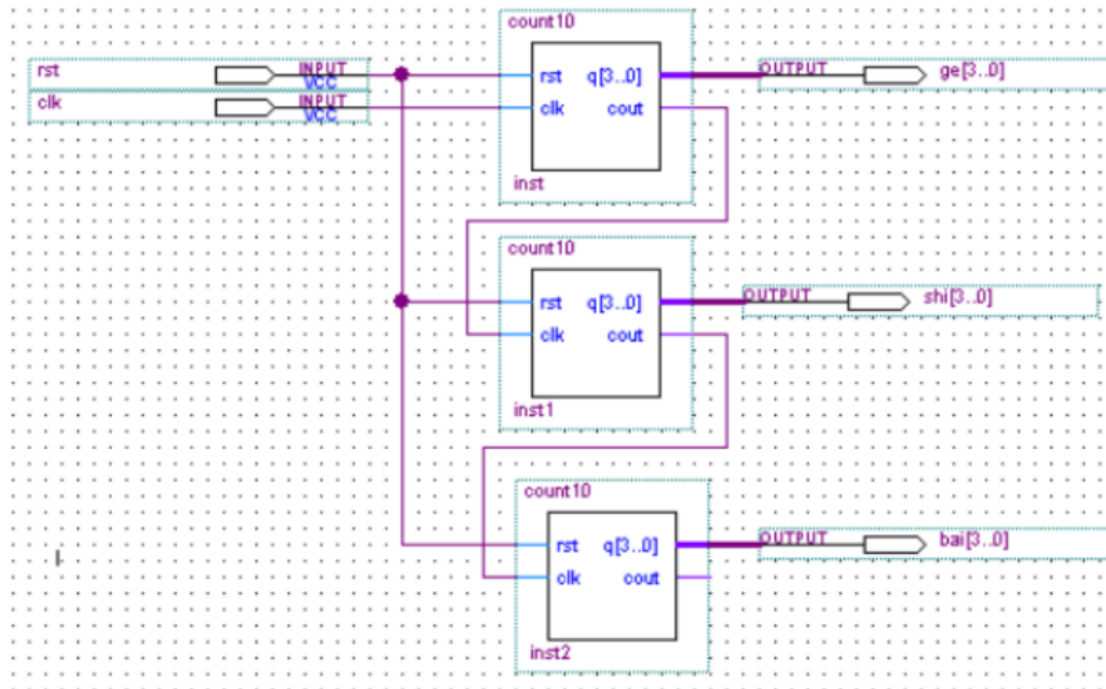


 

程序设计速解(上)

@GhostKING学长


EDA技术
基于Verilog HDL(B)

 

序列检测器

参数 | 状态参数


变量 | 现态/次态

 


程序设计速解(上)


@GhostKING学长

EDA技术
基于Verilog HDL(B)

 

		1	1	0	1	0	0	1	1
s0	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	
Din:	0	1	1						
	0	0							
	0	1	0						
	0	1	1	1					

 

 

程序设计速解(上)

@GhostKING学长

EDA技术
基于Verilog HDL(B)

Code 序列检测器

状态参数

状态变量



触发条件

RST 复位

序列传递



结果传出

```
module SCHK(input CLK,DIN,RST,output SOUT);
parameter s0=40,s1=41,s2=42, s3=43, s4=44,s5=45, s6=46,s7=47,s8=48;
reg[8:0] ST, NST; //设定现态变量和次态变量
always @(posedge CLK or posedge RST)
if (RST) ST<=s0;
else ST<=NST;
always @(ST,DIN)
begin
case(ST) //11010011串行输入, 高位在前
s0 : if (DIN==1'b1) NST<=s1; else NST<=s0;
s1 : if (DIN==1'b1) NST<=s2; else NST<=s0;
s2 : if (DIN==1'b0) NST<=s3; else NST<=s2;
s3 : if (DIN==1'b1) NST<=s4; else NST<=s0;
s4 : if (DIN==1'b0) NST<=s5; else NST<=s2;
s5 : if (DIN==1'b0) NST<=s6; else NST<=s1;
s6 : if (DIN==1'b1) NST<=s7; else NST<=s0;
s7 : if (DIN==1'b1) NST<=s8; else NST<=s0;
s8 : if (DIN==1'b0) NST<=s3; else NST<=s2;
default : NST<=s0; //写回s0
endcase
end
assign SOUT=(ST==s8);
endmodule
```

  


移位寄存器
  
```
module Regist(clk,load,din,qb);  
    input clk,load; //时钟信号, 移位信号  
    input[7:0]din; //8位数据  
    output qb;  
    reg[7:0] r; //用于运算  
    always@(posedge clk)  
        if(load) r<=din;  
        else r[6:0]<=r[7:1]; //位移信号为低电平时执行位移  
    assign qb=r[0]; //检查移位  
endmodule
```



3-8译码器
不含控制器

```
module decoder(  
    input wire [2:0] a,//输入信号, 3位  
    output reg [7:0] b//输出信号, 8位  
);  
  
    //译码器组合逻辑  
    always@(a)begin  
        case(a)  
            3'b000: b=8'b11111110;  
            3'b001: b=8'b11111101;  
            3'b010: b=8'b11111011;  
            3'b011:b=8'b11110111;  
            3'b100: b=8'b11101111;  
            3'b101:b=8'b11011111;  
            3'b110:b=8'b10111111;  
            3'b111:b=8'b01111111;  
            default: b=8'b00000000;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

 Code 3-8译码器(使能译码控制)

```
module yi_ma_qi138(INA,Y_01, EN,Y_DOUT);
input [2:0] INA;//三位 输入
input Y_01;//输出有效 电平控制
input EN;//使能控制端
output [7:0] Y_DOUT;//输出
reg [7:0] Y_DOUT;//输出
always @(INA)
begin
if(EN)
begin
if(Y_01==0) //译码电平 0 (否则是1)
begin
case(INA)
3'b000: Y_DOUT = 8'b1111_1110;
3'b001: Y_DOUT = 8'b1111_1101;
3'b010: Y_DOUT = 8'b1111_1011;
3'b011: Y_DOUT = 8'b1111_0111;
```

```
3'b100: Y_DOUT = 8'b1110_1111;
3'b101: Y_DOUT = 8'b1101_1111;
3'b110: Y_DOUT = 8'b1011_1111;
3'b111: Y_DOUT = 8'b0111_1111;
endcase
end
else //译码电平 1
begin
case(INA)
3'b000: Y_DOUT = 8'b0000_0001;
3'b001: Y_DOUT = 8'b0000_0010;
3'b010: Y_DOUT = 8'b0000_0100;
3'b011: Y_DOUT = 8'b0000_1000;
3'b100: Y_DOUT = 8'b0001_0000;
3'b101: Y_DOUT = 8'b0010_0000;
3'b110: Y_DOUT = 8'b0100_0000;
3'b111: Y_DOUT = 8'b1000_0000;
endcase
end
end
end
endmodule
```